

Практическая работа №4

Построение структурной модели САУ напряжения ГПТ

4.1. Теоретическая часть

Структурные модели ДПТ и ГПТ, которые были разработаны в практических работах 2 и 3 нужны нам для построения САУ, точнее САР (системы автоматического регулирования) напряжения на выходе ГПТ. Принципиальная схема данной САР приведена на рис. 3.1. Данная САР предназначена для стабилизации напряжения на выходе ГПТ, которое может изменяться в зависимости от нагрузки (в приведенной схеме изменение нагрузки имитируется положением ползунка реостата R_H).

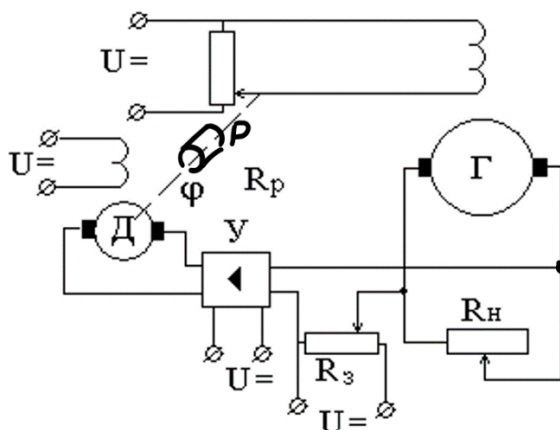


Рис. 4.1. Принципиальная схема САР ГПТ

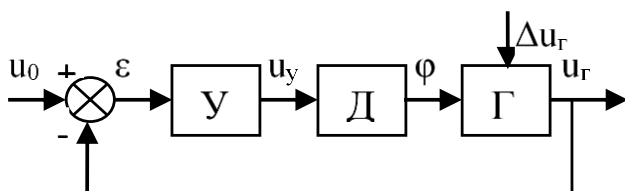


Рис. 4.2. Функциональная схема астатической САУ напряжения ГПТ

Функциональная схема САУ ГПТ приведена на рис. 4.2. Она состоит из собственно генератора Г, на выходе которого фиксируется напряжение u_r . Изменение сопротивления нагрузки R_n приводит к изменению напряжения на выходе генератора на величину Δu_r . Результирующее напряжение сравнивается с напряжением u_0 на потенциометре, задающем эталонный сигнал. Отклонение регулируемой величины $\varepsilon = u_0 - u_r$ является напряжением, которое подается через усилитель У на исполнительный двигатель Д. Двигатель начинает вращаться при $\varepsilon \neq 0$ и через редуктор Р поворачивает ползунок регулировочного реостата в цепи ОВ генератора, изменяя напряжение на его выходе. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет выполнено условие $\varepsilon = 0$.

При создании структурной схемы САУ ГПТ используем модели ГПТ и ДПТ, приведенные на рис. 4.3 – 4.4, полученные путем преобразования моделей, разработанных в практических работах 2 и 3. Там же приведены формулы для расчета параметров звеньев.

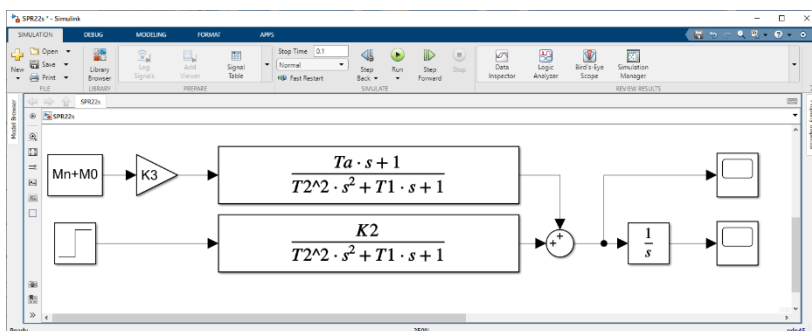


Рис. 4.3. Структурная схема ДПТ, полученная после преобразований

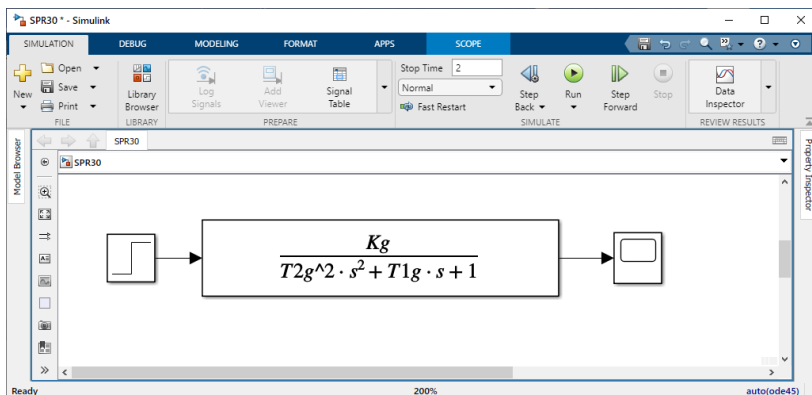


Рис. 4.4. Структурная схема ГПТ, полученная после преобразований

Структурная схема САР ГПТ представлена на рис 4.5.

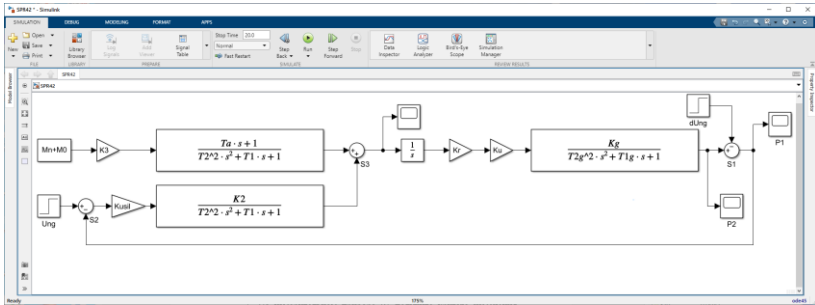


Рис. 4.5. Структурная схема САР ГПТ

Звено с передаточной функцией

$$W_g(s) = \frac{K_g}{T_{2g}^2 s^2 + T_{1g} s + 1}$$

является моделью собственно ГПТ по рис. 4.4. С выхода данного звена снимается сигнал, численно равный напряжению на выходе ГПТ. Данный сигнал суммируется в сумматоре S1 с сигналом, являющимся изменением напряжения на выходе ГПТ, вызванным изменением нагрузки. Данный сигнал имитируется ступенчатой функцией звена dUng. Данный ступенчатый сигнал должен подаваться в момент времени, когда САР ГПТ войдет в установившийся режим работы, например, через 10 с после запуска САР ГПТ в работу. Изменение напряжения в данном звене можно принять равным половине номинального напряжения ГПТ ($0.5 \cdot U_{ng}$).

Результирующее напряжение на выходе ГПТ снимается с сумматора S1 и подается на сравнивающее устройство (сумматор S2) со знаком минус. Эталонное напряжение Ung подается на этот сумматор с помощью звена ступенчатой функции. В схеме на рис. 4.1 данное устройство реализуется схемой вычитания напряжения на выходе ГПТ из напряжения, снимаемого с задающего потенциометра.

Разность напряжений на выходе сумматора является отклонением управляемой величины от требуемого значения. Данное отклонение подается на усилитель с коэффициентом усиления Kusil.

С выхода усилителя снимается напряжение, подаваемое на исполнительный ДПТ, реализованный по схеме, представленной на рис. 4.3. С выхода модели ДПТ (после интегратора $1/s$) снимается сигнал

численно равный углу поворота ДПТ, который подается на редуктор, представленный усилительным звеном с коэффициентом передачи K_g . С выхода данного звена снимается сигнал, численно равный углу поворота на выходе редуктора, то есть углу поворота вала потенциометра в цепи ОВ ГПТ (см. рис. 1). Усилительное звено с коэффициентом передачи K_u преобразует данный угол в напряжение, подаваемое на ОВ ГПТ.

Для вычисления параметров звеньев структурной схемы САР ГПТ m-файлы, созданные для задания параметров ДПТ и ГПТ на практических занятиях 2 и 3 дополняются новыми строками:

```
%=====
%Параметры ДПТ с постоянными магнитами
%=====
U = 29; %напряжение, В
P2 = 0.46; %номинальная мощность, Вт
nn = 9000; %номинальная частота вращения, об/мин
Mn = 0.49e-3; %номинальный полезный момент, Нм
In = 0.1; %номинальный ток, А
Ip = 0.7; %пусковой ток, А
L30 = 46e-3; %длина машины, м
L1 = 7e-3; %длина свободного конца вала, м
d30 = 20e-3; %диаметр машины, м
%=====
Ra = U/Ip; %сопротивление обмотки якоря, Ом
wn = nn*2*pi/60; %номинальная угловая скорость, рад/с
La = 0.5*U/In/wn; %индуктивность обмотки якоря, Гн
Kf = (U-Ra*In)/wn; %постоянная машины
M = Kf*In; %развиваемый номинальный момент на валу, Нм
M0 = M - Mn; %момент трения, Нм
L = (L30-L1)*0.4; %длина якоря, м
D = d30 * 0.8; %диаметр якоря, м
J = 800*D^4*L*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
%=====
Ka = 1/Ra;
Ta = La/Ra;
K1 = Ka*Kf;
K2 = 1/Kf;
K3 = -1/(K1*Kf);
T1 = J/(K1*Kf);
T2 = (Ta*T1)^0.5;
```

```

%=====

%=====
%Параметры ГПТ с независимым возбуждением
%=====
Ufg = 220; %напряжение в цепи обмотки возбуждения, В;
%-
Ung = 220; %напряжение на выходе генератора, В
P2g = 6700; %номинальная мощность, Вт
nng = 3000; %номинальная частота вращения, об/мин
KPDg = 86; %КПД
Ra0g = 0.12; %сопротивление ОЯ, Ом
Rdg = 0.089; %сопротивление ОДП, Ом
Rf0g = 138; %сопротивление ОВ, Ом
Lag = 2.9e-3; %индуктивность в цепи ОЯ, Гн
L30g = 940e-3; %длина машины, м
d30g = 300e-3; %диаметр машины, м
%=====
Rag = Ra0g + Rdg; %сопротивление в цепи обмотки якоря,
Ом
Uag = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОВ, А;
Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОВ, Ом
Lfg = Lag/0.06*Rfg/Rag; %индуктивность в цепи ОВ, Гн
wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения,
рад/мин
iang = P2g*100/KPDg/Ung; %номинальная ток в цепи ОЯ, А
Eang = Ung - iang*Rag; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
Cfg = Eang/(0.65*ifng*wng);
lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
Jg = 800*Dag^4*lag*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
Kwg = Cfg*wng;
Rng = Ung/iang;
%=====
Kfg = 1/Rfg;
Tfg = Lfg/Rfg;
Kag = 1/(Rag+Rng);
Tag = Lag/(Rag+Rng);
Kg = Kfg*Kwg*Kag*Rng;
T1g = Tfg+ Tag;

```

```
T2g = (Tfg*Tag)^0.5;
%=====
```


Отметим, что в этих файлах исходные данные ДПТ и ГПТ должны быть приняты в соответствии со своим вариантом (как на практических занятиях 2 и 3).

2.1. Экспериментальная часть

1. Скопируете приведенной текст программы в m-файл. Замените исходные данные ДПТ и ГПТ в соответствии со своим вариантом, полученном на практических занятиях 2 и 3. Запустите файл на выполнение и убедитесь, что в окне Workspace MatLab необходимые для моделирования переменные получили корректные значения и при выполнении файла не возникли ошибки.

2. В среде Simulink постройте структурную схему САР ГПТ по рис. 4.5). Запустите модель на выполнение.

3. На измерительном приборе P1 получите кривую изменения напряжения на выходе САР. На приборе P2 получите кривую изменения ЭДС ГПТ.

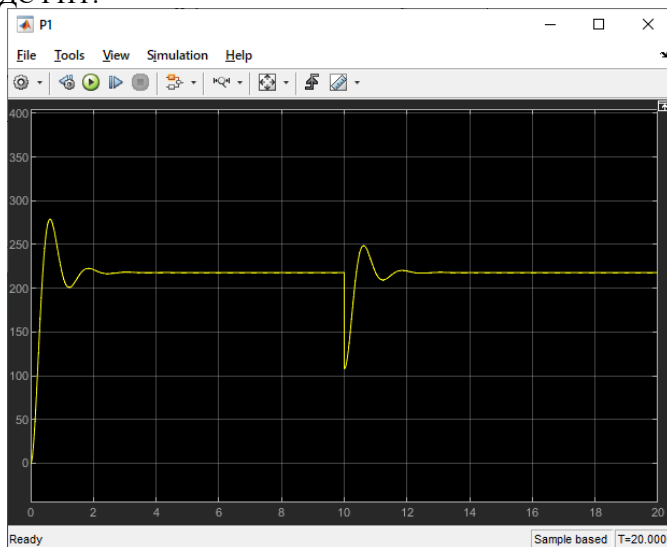

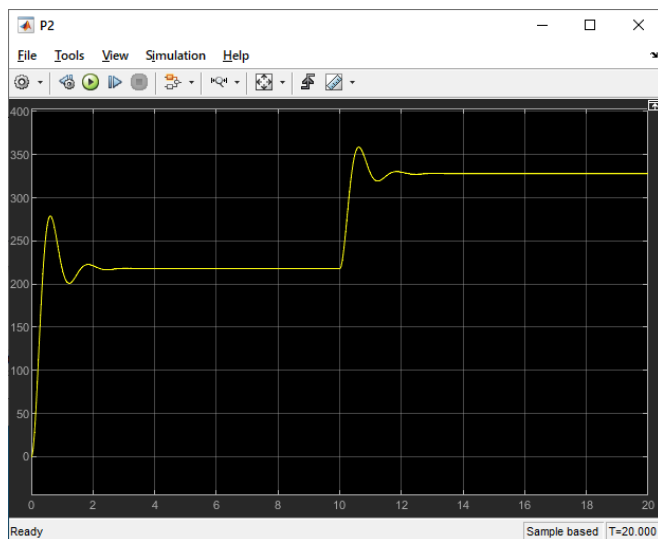


Рис. 4.6. Кривые напряжения на выходе САР и ЭДМ ГПТ

4. В отчете приведите исходные данные ДПТ и ГПТ, структурную схему САР ГПТ, построенную вами, а также две кривые, снятые с измерительных приборов Р1 и Р2.

5. В выводе по работе ответьте на вопросы:

- ✓ В чем состоит роль усилительных звеньев с коэффициентами передачи K_{usil} , K_r и K_y ?
- ✓ Является данная САР статической или астатической? Почему?
- ✓ Зачем нужна такая САР? В чем ее задача?
- ✓ Почему кривая ЭДС ГПТ отличается от кривой напряжения на выходе САР?

